

Verilog project3 b10601002 廖品捷

Github: <https://github.com/JamesLiao714/DLD-verilog>


Test bench:

```
timescale 1 ns/100ps
//--TestBench--
module alu_test();
  reg [7:0]A;
  reg [7:0]B;
  wire [7:0]out;
  reg [2:0]OP;

  alu_test(A,B,OP,out);

  initial
  begin
    #100
    A = 8'b0; B = 8'b0; OP = 3'b000;
    #600 A = 8'b00000111; B = 8'b00000001; OP = 3'b000;
    #600 A = 8'b00000011; B = 8'b00000001; OP = 3'b001;
    #600 A = 8'b00001011; B = 8'b00000001; OP = 3'b010;
    #600 A = 8'b00000011; B = 8'b00000001; OP = 3'b011;
    #600 A = 8'b00010011; B = 8'b00000001; OP = 3'b100;
    #600 A = 8'b00000011; B = 8'b00001000; OP = 3'b101;
    #600 A = 8'b00000011; B = 8'b00000001; OP = 3'b110;
    #600 A = 8'b00010000; B = 8'b00000001; OP = 3'b111;
  end
  initial #9000 $finish;
  initial $dumpvars;
  initial begin
    $display("===== show simulation =====");
    $monitor("time: %4d %b(A) %b %b(B) out = %b \n", $time, A, OP, B, out);
  end
endmodule
```

ALU Waveform:

 

Sel	Operation	Description
000	y = 8'b0	Minimum value
001	y = A & B	Bitwise AND
010	y = A B	Bitwise OR
011	y = A ^ B	Bitwise exclusive OR
100	y = ~A	Bitwise complement
101	y = A - B	Subtract
110	y = A + B	Add (Assume A and B are unsigned)
111	y = 8'hFF	Maximum value

implementation of \$monitor, \$display and \$time:

```
james@ip130: / / Desktop/verilog/week3 -- master vvp 0
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
===== show simulation =====
time: 0 xxxxxxxx(A) xxx xxxxxxxx(B) out = xxxxxxxx
time: 100 00000000(A) 000 00000000(B) out = 00000000
time: 700 00000111(A) 000 00000001(B) out = 00000000
time: 1300 00000011(A) 001 00000001(B) out = 00000001
time: 1900 00001011(A) 010 00000001(B) out = 00001011
time: 2500 00000011(A) 011 00000001(B) out = 00000010
time: 3100 00010011(A) 100 00000001(B) out = 11101100
time: 3700 00000011(A) 101 00001000(B) out = 11111011
time: 4300 00000011(A) 110 00000001(B) out = 00000100
time: 4900 00010000(A) 111 00000001(B) out = 11111111
```

ALU Model source code:

```
//ALU model
module alu (
    Data_A, // I 8-bit : first input signal
    Data_B, // I 8-bit : second input signal
    OP_Code, // I 3-bit : operation
    Data_Out // I 16-bit : result
);
    input [7:0] Data_A, Data_B;
    input [2:0] OP_Code;
    output [7:0] Data_Out;
    reg [7:0] Data_Out;
    always@(Data_A or Data_B or OP_Code) begin
        case (OP_Code)
            3'b000: Data_Out = 8'b0;
            3'b001: Data_Out = Data_A & Data_B;
            3'b010: Data_Out = Data_A | Data_B;
            3'b011: Data_Out = Data_A ^ Data_B;
            3'b100: Data_Out = ~Data_A;
            3'b101: Data_Out = Data_A - Data_B;
            3'b110: Data_Out = Data_A + Data_B;
            3'b111: Data_Out = 8'hFF;
        default : Data_Out = 16'b0;
        endcase
    end
endmodule
```