

Verilog project5      b10601002 廖品捷

Github: <https://github.com/JamesLiao714/DLD-verilog>

4-bit universal shift register

根據 S1 和 S2 的值來決定 output 的 function

當 clear 為 0 時將 A 清為 0

 


Figure 1. The block diagram and function table of a 4-bit universal shift register.

code:

```
1 //sr latch///
2 `timescale 1 ns/100ps
3 //USR
4
5 module USR(s0, s1, A, I, clear, clk, msb_in, lsb_in);
6
7     input s0, s1;
8     input clear;
9     input [3:0]I;
10    input clk;
11    output [3:0]A;
12    reg [3:0] A;
13    input msb_in, lsb_in;
14
15
16    always @(posedge clk or negedge clear)
17    begin
18        if(clear == 1'b0)
19            A <= 0;
20        else if(s0 == 0 & s1 == 0) //no change
21            A <= A;
22        else if(s0 == 1 & s1 == 0)//sr
23            A <= {msb_in, A[3:1]};
24        else if(s0 == 0 & s1 == 1)//sl
25            A <= {A[2:0], lsb_in};
26        else if(s0 == 1 & s1 == 1) //parallel
27            A <= I;
28    end
29 endmodule
30
```

4-bit binary counter

根據 load 和 count 的值來決定 output 的 function

當 clear 為 0 時 講 output 清為 0

 


Figure 2. The block diagram and function table of a 4-bit binary counter.

code:

```

78
79
80
81 module bc_4bit(cnt, ld, A, I, clear, clk);
82 input cnt, ld;
83 input clear;
84 input [3:0]I;
85 input clk;
86 output [3:0]A;
87 reg [3:0] A;
88
89
90 always @(posedge clk or negedge clear)
91 begin
92     if(clear == 1'b0)
93         A <= 0;
94     else if(ld == 1) //load
95         A <= I;
96     else if(ld == 0 & cnt == 1 & A == 4'b1111)//+1
97         A <= 0;
98     else if(ld == 0 & cnt == 1)//+1
99         A <= A + 1'b1;
100     else if(ld == 0 & cnt == 0)//no change
101         A <= A;
102
103 end
104 endmodule
105

```

test bench:

```

32 ///////////////testbench//////////
33 module USR_TB();
34     reg s0, s1, clear, clk;
35     wire [3:0]A_usr;
36     wire [3:0]A_bc;
37     reg [3:0]I;
38     reg msb_in, lsb_in;
39     reg cnt, ld;
40     //
41     USR usr(s0, s1, A_usr, I, clear, clk, msb_in, lsb_in);
42     bc_4bit bc(cnt, ld, A_bc, I, clear, clk);
43     //
44
45     initial
46     begin
47         clk = 0;
48         repeat (50)
49             #50 clk = ~clk;
50     end
51     initial
52     begin
53         s0 = 1; s1 = 1; I = 4'b1111; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 0; ld = 0;
54         #100 s0 = 0; s1 = 0; I = 4'b0001; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 1;
55         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0010; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
56         #100 s0 = 0; s1 = 1; I = 4'b0011; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
57         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0100; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
58         #100 s0 = 1; s1 = 1; I = 4'b0101; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
59         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b1111; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
60         #100 s0 = 0; s1 = 0; I = 4'b0001; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
61         #100 s0 = 0; s1 = 1; I = 4'b0010; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
62         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0011; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
63         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0100; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
64         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0101; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
65         #100 s0 = 1; s1 = 1; I = 4'b1111; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
66         #100 s0 = 0; s1 = 1; I = 4'b0010; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
67         #100 s0 = 0; s1 = 0; I = 4'b0011; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 1; ld = 0;
68         #100 s0 = 1; s1 = 0; I = 4'b0100; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 0; ld = 1;
69         #100 s0 = 1; s1 = 1; I = 4'b0101; clear = 1; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 0; ld = 1;
70         #100 s0 = 1; s1 = 1; I = 4'b1111; clear = 0; msb_in = 1; lsb_in = 1; cnt = 0; ld = 0;
71     end
72     initial #2000 $finish;
73     initial $dumpvars;
74 endmodule


```

waveform:

實作模擬如下圖

## 1. 4-bit universal shift register

A\_usr 為根據 s0, s1 所產生的 output(shift...)

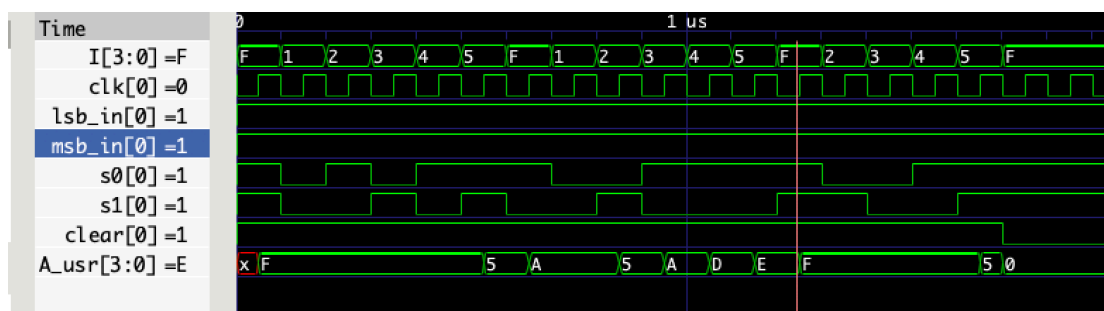

## 2. 4-bit binary counter

A\_bc 為根據 ld 和 cnt 所產生的 ouput(計數, load l)

