 


Verilog project4 b10601002 廖品捷

Github: <https://github.com/JamesLiao714/DLD-verilog>

Waveform:



Test bench:

```
15
16 //testbench//
17 module w4_TB();
18     reg D, clk;
19     wire ETQ;
20     wire MSQ;
21     //
22     MS_D ms1(D, clk, MSQ);
23     ET_D et1(D, clk, ETQ);
24     //
25     initial
26     begin
27         clk = 0;
28         repeat (6)
29             #100 clk = ~clk;
30     end
31     initial
32     begin
33         D = 0;
34         #110 D = 1;
35         #110 D = 1;
36         #110 D = 1;
37         #110 D = 0;
38         #110 D = 0;
39         #110 D = 0;
40     end
41     initial #800 $finish;
42     initial $dumpvars;
43 endmodule
44
45
```

(1) the gate-level description of master-slave D flip-flop (positive edge trigger)

```
58
59 //master slave
60 module MS_D(D, clk, Q);
61     input D, clk;
62     output Q;
63
64     wire w1, w2, w3, _c;
65     not #(5) n2(_c, clk);
66     Dlatch master(D, _c, w1, w2);
67     Dlatch slave(w1, clk, Q, w3);
68 endmodule
69
```

(2) the gate-level description of edge-triggered D flip-flop

```
//et D flip-flop
module ET_D(D, clk, Q);
    input D, clk;
    output Q, _Q;

    nand #(10) n1(w1, D, w2);
    nand #(15) n2(w2, w1, clk, w3);
    nand #(10) n3(w3, clk, w4);
    nand #(10) n4(w4, w1, w3);

    SRLatch sr(w3, w2, Q, _Q);
endmodule
```

SRlatch:

```
//sr latch///
`timescale 1 ns/100ps
//SR latch
module SRlatch(S, R, Q, _Q);

    input S,R;
    output Q, _Q;


    nand #(10) g1(Q,_Q, S);
    nand #(10) g2(_Q,R, Q);
endmodule
```

Dlatch:

```
45
46 //D-latch
47 module Dlatch(D, en, Q, _Q);
48     input D, en;
49     output Q, _Q;
50
51     wire _D;
52     not #(5) n1(_D, D);
53     wire w1, w2;
54     nand #(10) g1(w1, en, D);
55     nand #(10) g2(w2, en, _D);
56     SRlatch srl(w1, w2, Q, _Q);
57 endmodule
58
```


(3) the behavior description (i.e., use always block) of D flip-flop

TRUTH TABLE						
INPUTS				OUTPUTS		
PR	CLR	CLK	D	Q	\bar{Q}	
0	1	X	X	1	0	
1	0	X	X	0	1	
0	0	X	X	X	X	
1	1	↑	1	1	0	
1	1	↑	0	0	1	
1	1	0	X	Q_0	\bar{Q}_0	

 

這是 d-flip flop 的真值表，我將 masterslave 範例的 negative-edge trigger 轉成 positive,所以當 clk 從 0 變 1 時，Q 的值會變成 D。

 一開始在實作 testbench 時沒把 clock 跟 D 的時間錯開，沒注意到 setup time and hold time，根據分析顯示 holdup time 如果小於 11ns 的時候 master-slave 會出現類似 glitch 的電路異常，最後我將 clock 的時間調早一點後解決了這個問題。而相較起來 edge-trigger 的實作則相當理想



this is the testbench that cause the violation